

Week 8 - Analysis Active Filters - Op-Amps

General**Lowpass Functions**

$$Z_f = \frac{R_2}{R_1}$$

$$Z_{in} = 1 + j\omega R_2 C_1$$

$$G(\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{j\omega R_2 C_1 + 1}$$

Bandpass Functions (Part 1 and Part 2)

$$Z_f = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C_2}$$

$$Z_{in} = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}$$

$$G(\omega) = -\frac{j\omega R_2 C_1}{(j\omega R_1 C_1 + 1)(j\omega C_2 R_2 + 1)}$$



Lowpass Filter

$R_1 = 4506\Omega$, $R_2 = 4552\Omega$, $C_1 = 9.49 \times 10^{-9}$ F

Gain = -1.01021 , Gain dB = 0.0882213

Band = 3.68×10^3 Hz @ -3 dB

Functions

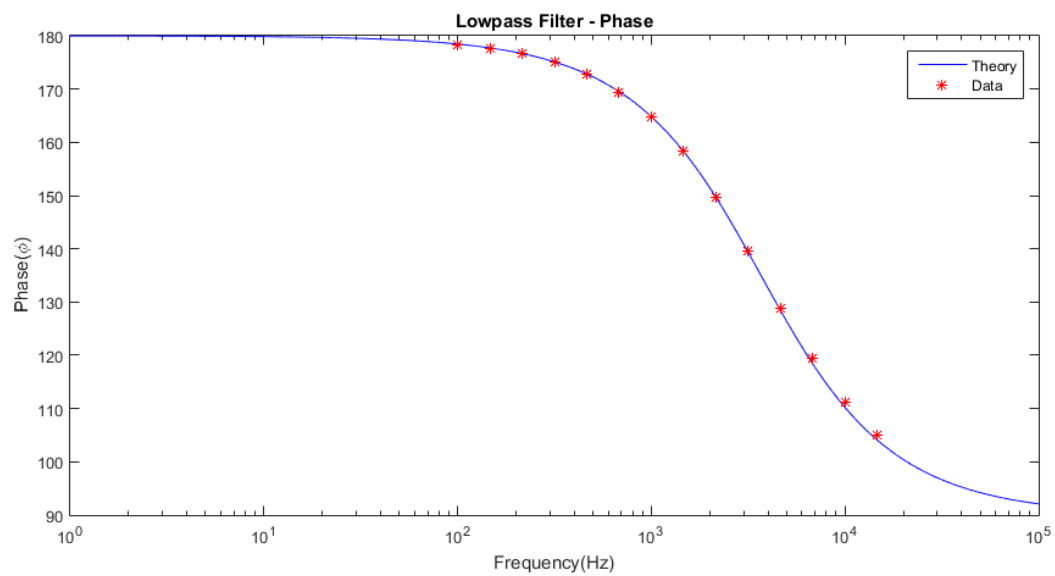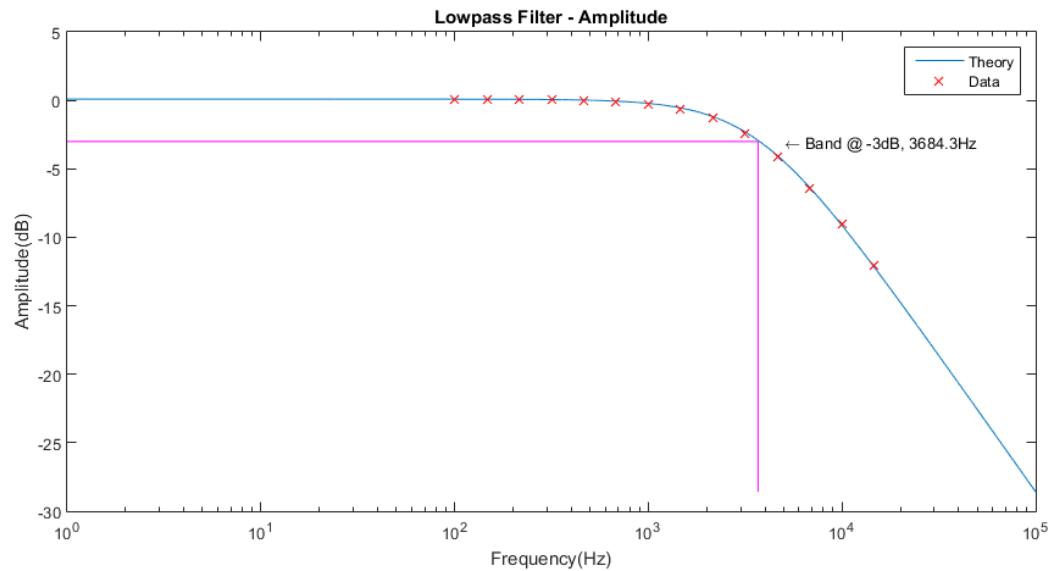



Bandpass Filter

$$R_1 = 465\Omega, R_2 = 4552\Omega, C_1 = 3.3 \times 10^{-7} \text{ F}, C_2 = 2.047 \times 10^{-8} \text{ F}$$

$$\text{Gain} = 9.7892, \text{Gain dB} = 15.6934$$

$$\text{Band 1} = \frac{1}{465 \cdot 3.3 \times 10^{-07}} = 1.037 \times 10^3 \text{ Hz}$$
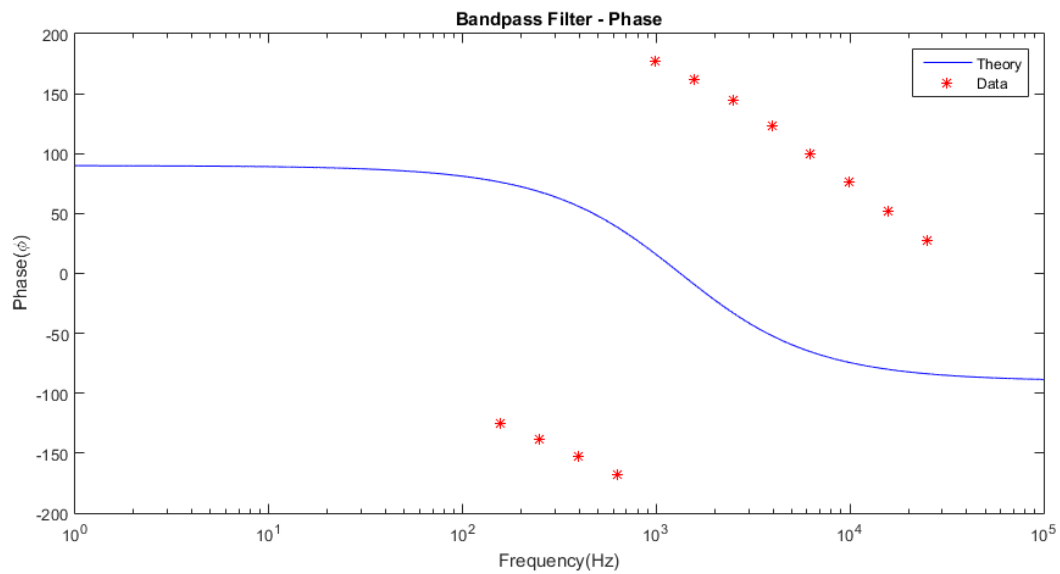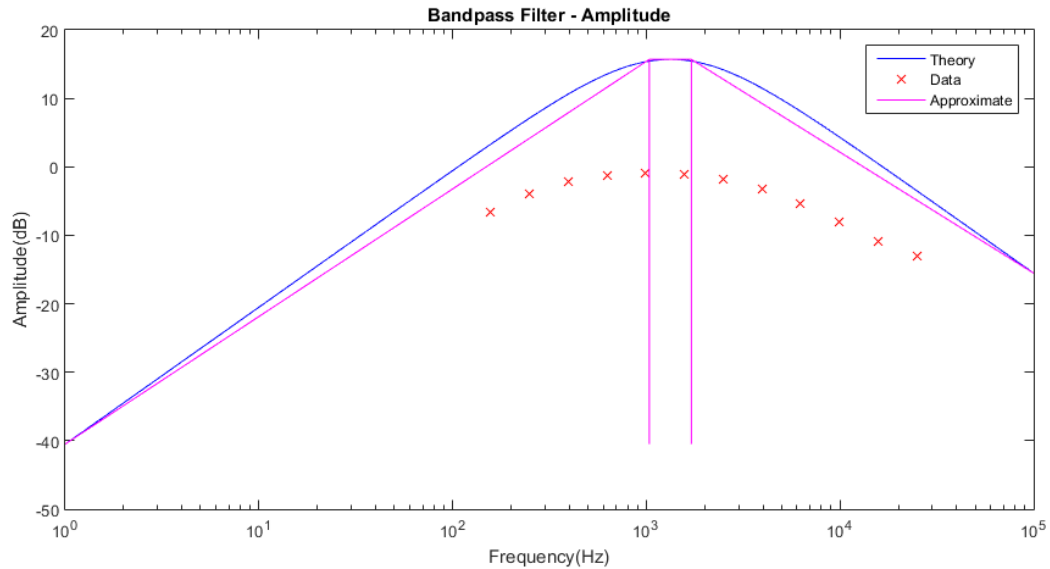
$$\text{Band 2} = \frac{1}{4552 \cdot 2.047 \times 10^{-08}} = 1.71 \times 10^3 \text{ Hz}$$



Bandpass Filter - Part 2

Chose $R_1 = R_2 = 10\Omega$

$C_1 = 1.59 \times 10^{-8}$ F, $C_2 = 1.59 \times 10^{-9}$ F

Gain = 1 , Gain dB = 0

Band1 = 10000Hz

Band2 = 100000Hz

